

1. 구현한 상태전이표, 무어 혹은 밀리 머신 도식, 그리고 상세한 설명

- 엘리베이터 상태 전이도

$u := u_1 u_2 u_3 u_4$  ↑ 방향 버튼 ex) 1110 이면 1,2,3층의 ↑ 버튼이 눌린 상태  
 $d := d_1 d_2 d_3 d_4$  ↓ 방향 버튼 ex) 0111 이면 2,3,4층의 ↓ 버튼이 눌린 상태  
 $I := I_1 I_2 I_3 I_4$  내부 버튼 ex) 1010 이면 엘리베이터 내부의 1,3층 버튼이 눌린 상태

$(u d I = x) := (u = x \text{ and } d = x \text{ and } I = x)$

$(u d I \neq x) := \neg (u d I = x)$

$\left| \begin{array}{c|c|c} \text{위치} & \text{방향} & \text{문} \end{array} \right|$

$S_0: 1\text{층} - 0$

$S_1: 1\text{층} - 1$

$S_2: 1\text{층} \uparrow 0$

$S_3: 1\text{층} \uparrow 0$

$S_4: 1\text{층} \downarrow 0$

$S_5: 2\text{층} - 0$

$S_6: 2\text{층} - 1$

$S_7: 2\text{층} \uparrow 0$

$S_8: 2\text{층} \downarrow 0$

$S_9: 2\text{층} \uparrow 0$

$S_{10}: 2\text{층} \downarrow 0$

$S_{11}: 3\text{층} - 0$

$S_{12}: 3\text{층} - 1$

$S_{13}: 3\text{층} \uparrow 0$

$S_{14}: 3\text{층} \downarrow 0$


$S_{15}: 3\text{층} \uparrow 0$

$S_{16}: 3\text{층} \downarrow 0$


$S_{17}: 4\text{층} - 0$

$S_{18}: 4\text{층} - 1$


$S_{19}: 4\text{층} \downarrow 0$

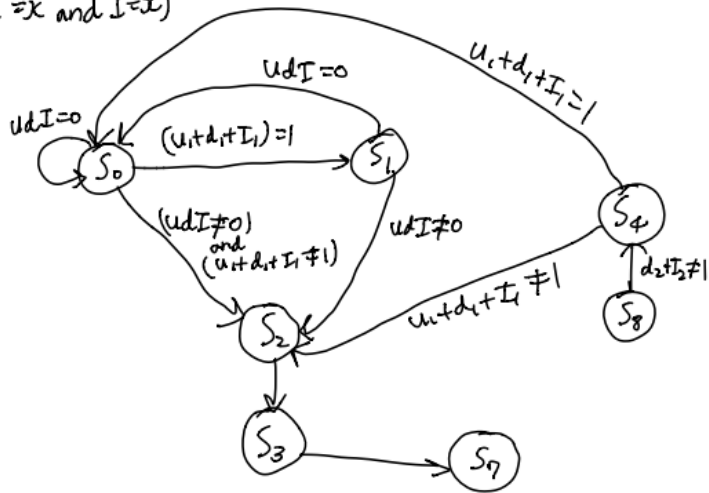

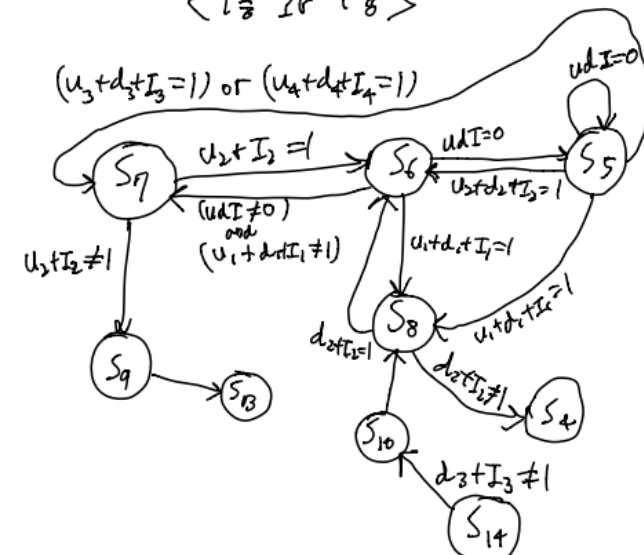
$\langle 1\text{층} \uparrow \text{ or } 1\text{층} \downarrow \rangle$



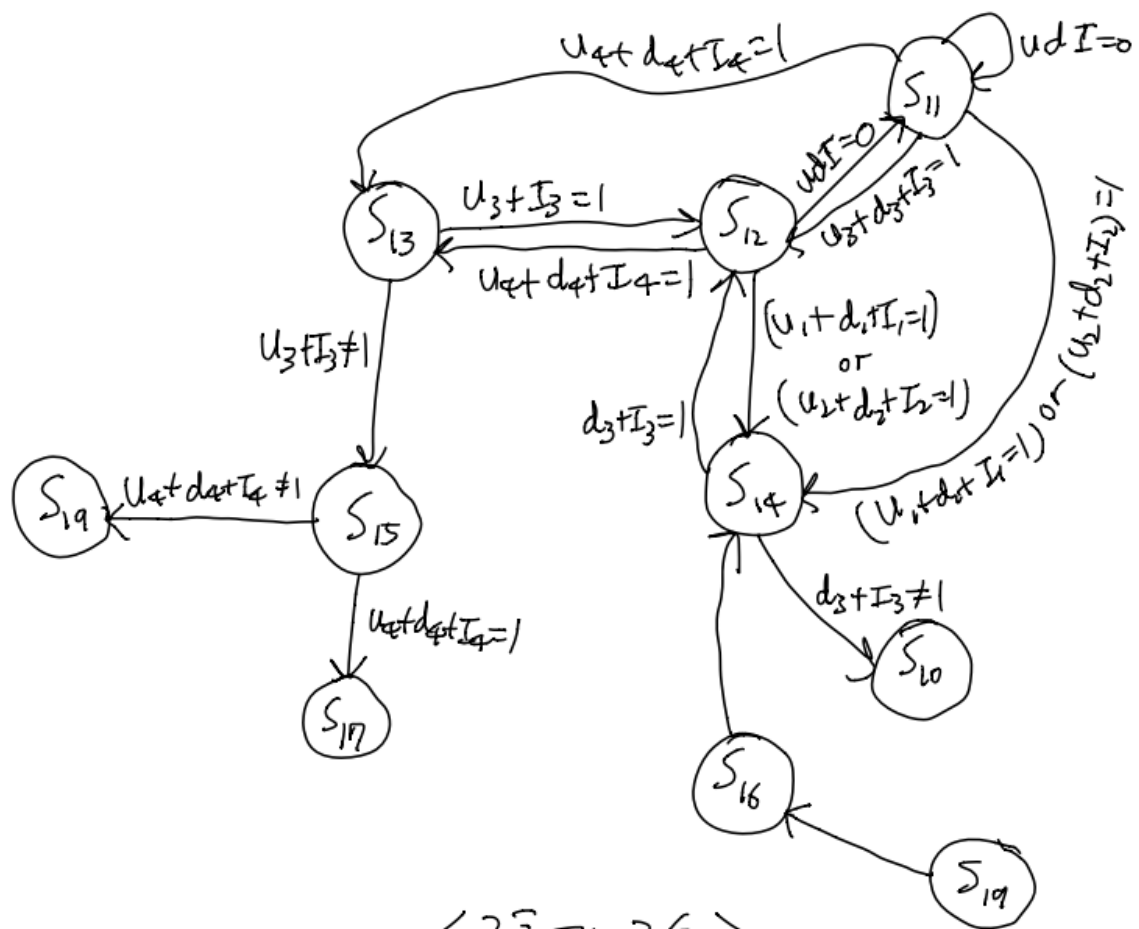$\langle 2\text{층} \uparrow \text{ or } 2\text{층} \downarrow \rangle$



 $\langle 3 \frac{3}{8} \text{과 } 3 \frac{4}{8} \rangle$



$\langle 4 \frac{3}{8} \rangle$

위와 같이 무어머신의 상태전이도를 먼저 그렸다. 그리고 state를 정의하는 위치, 방향, 문을 다음과 같이 설정했다.

위치			
F2	F1	F0	
0	0	0	→ 1층
0	0	1	→ 2층
0	1	0	→ 3층
0	1	1	→ 4층
1	0	0	→ 1층
1	0	1	→ 2층
1	1	0	→ 3층

방향			문	
dir1	dir0		door	
0	X	닫힘(-)	0	닫힘
1	0	↓	1	열림
1	1	↘		

따라서 u, d, l는 이 무어머신의 input을 의미하고, 위치, 방향, 문은 state를 나타낸다. 그리고 output은 6비트로 설정하여 각 비트가 순서대로 F2, F1, F0, dir1, dir0, door이 되도록 했다.

나는 D flip flop을 사용하여 이 머신을 구현하기로 했다. D FF의 input을 D\_in이라고 하면, D\_in은 next state가 1이면 1, next state가 0이면 0이다. 상태전이표 전체를 그리는 것은 state의 개수가 많고, input과 state의 비트 수도 크므로 상태전이표 전체를 그리는 대신 D\_in이 1이되는 state와 input의 조건을 찾아서 기록했다. (present->next : condition 방식으로 기록, condition이 x라는 것은 어떤 input이든 상관없다는 뜻)

F2는 층이 next state일때 1이되므로 다음과 같다.

S2->S3 : x

S8->S4 : d2+l2 != 1

S7->S9 : u2+l2 != 1

S14->S10 : d3+l3 != 1

S13->S15 : u3+l3 != 1

S19->S16 : x

F1은 3층, 4층, 3층이 next state일때 1이되므로 다음과 같다.

present state가 4층, 3층인 경우는 항상 가능

present state가 3층인 경우는 S14->S10을 제외하고 모두 가능

present state가 S9(2층up)인 경우도 가능

F0은 2층, 4층, 2층이 next state일때 1이되므로 다음과 같다.

present state가 S3(1층up)인 경우도 가능

present state가 2층인 경우는 S8->S4를 제외하고 모두 가능

present state가 S10(2층down)인 경우도 가능

S14->S10 :  $d3+l3 \neq 1$

present state가 S15(3층up)인 경우도 가능

present state가 4층인 경우는 S19를 제외하고 모두 가능

dir1은 0이 되는 경우가 개수가 훨씬 적으므로 0이 되는 경우들을 찾은 후 코드를 작성할 때는 not(A or B or C)와 같은 방식을 사용하여 1이되는 경우를 얻었다. dir1은 멈춤(-)이 next state일 경우 0이 되므로 다음과 같다.

S0->S0 :  $udl = 0$                       S0->S1 :  $u1+d1+l1=1$

S1->S0 :  $udl = 0$

S4->S0 :  $u1+d1+l1=1$

S5->S5 :  $udl = 0$                       S5->S6 :  $u2+d2+l2=1$

S6->S5 :  $udl = 0$

S7->S6 :  $u2+l2 = 1$

S8->S6 :  $d2+l2 = 1$

S11->S11 :  $udl = 0$                       S11->S12 :  $u3+d3+l3 = 1$

S12->S11 :  $udl = 0$

$S13 \rightarrow S12 : u3 + l3 = 1$

$S14 \rightarrow S12 : d3 + l3 = 1$

$S15 \rightarrow S17 : u4 + d4 + l4 = 1$

$S17 \rightarrow S17 : udl = 0 \quad S17 \rightarrow S18 : u4 + d4 + l4 = 1$

$S18 \rightarrow S17 : udl = 0$

dir0은 up0이 next state일때 1이되므로 다음과 같다.

$S0 \rightarrow S2 : !(udl=0), u1 + d1 + l1 \neq 1$

$S1 \rightarrow S2 : !(udl=0)$

$S4 \rightarrow S2 : u1 + d1 + l1 \neq 1$

$S2 \rightarrow S3 : x$

$S3 \rightarrow S7 : x$

$S5 \rightarrow S7 : (u3 + d3 + l3 = 1) \text{ or } (u4 + d4 + l4 = 1)$

$S6 \rightarrow S7 : !(udl=0), u1 + d1 + l1 \neq 1$

$S7 \rightarrow S9 : u2 + l2 \neq 1$

$S9 \rightarrow S13 : x$

$S11 \rightarrow S13 : u4 + d4 + l4 = 1$

$S12 \rightarrow S13 : u4 + d4 + l4 = 1$

$S13 \rightarrow S15 : u3 + l3 \neq 1$

door는 S1, S6, S12, S18 중 하나가 next state일때 1이되므로 다음과 같다.

$S0 \rightarrow S1 : u1 + d1 + l1 = 1$

$S5 \rightarrow S6 : u2 + d2 + l2 = 1$

$S7 \rightarrow S6 : u2 + l2 = 1$

$S8 \rightarrow S6 : d2 + l2 = 1$


$S11 \rightarrow S12 : u3 + d3 + l3 = 1$

S13->S12 :  $u3 + l3 = 1$

S14->S12 :  $d3 + l3 = 1$

S17->S18 :  $u4 + d4 + l4 = 1$

 
이제 이를 통해 각 state value에 들어가는 D FF의 input 값을 얻어낼 수 있다.



무어머신의 도식은 다음과 같다. '층', '방향', '문' 모듈이 input인  $u, d, l$  그리고 현재 state를 나타내는  $F, dir, door$ 를 통해 next state를 얻는다. 그리고 output logic은  $out$ 이 state를 나타내도록 되어 있다. 즉,  $out[5] = F[2]$ ,  $out[4] = F[1]$ ,  $out[3] = F[0]$ ,  $out[2] = dir[1]$ ,  $out[1] = dir[0]$ ,  $out[0] = door$ 를 만족하게 연결되어 있다. 즉, 등호의 좌변과 우변이 연결되어 있다.


## 2. 각 기능을 모듈로 나타낸 간단한 회로도

문 module

 


'문'의 회로도 는 다음과 같다. Z는  $D_{in}$ 을 얻는 로직을 의미한다. 위에서 찾은  $door$ 가 1이 되는 조건들을 or로 묶어주는 부분이 Z에 들어간다.

### 방향 module

 

'방향'의 회로도는 다음과 같다. X, Y는 dir1과 dir0의 D\_in을 얻는 로직을 의미한다. 위에서 찾은 dir1, dir0이 1이 되는 조건들을 or로 묶어주는 부분이 X, Y에 들어간다.

### 층 module

 

'층'의 회로도는 다음과 같다. A, B, C는 F2, F1, F0의 D\_in을 얻는 로직을 의미한다. 위에서 찾은 F2, F1, F0이 1이 되는 조건들을 or로 묶어주는 부분이 A, B, C에 들어간다.

### 3. 논의

처음에는 상당히 많은 state, 큰 비트의 state와 input으로 인해 어떻게 시작해야할지 막막했다. 하지만 차근차근 상태전이표를 만들었고, 최종적으로 완성할 수 있었다. 엘리베이터는 엄청나게 복잡한 장치가 아님에도 이 정도로 복잡하게 회로도가 만들어진다는 점에서, K-map이나 Quine-McCluskey algorithm과 같은 단순화 과정이 얼마나 중요한지 다시한번 느낄 수 있었다.